

# **CSE 331 Computer Organization**


## **Project 2 – ALU with Structural Verilog**

Batuhan TOPALOĞLU 151044026


# 1. Şematik Tasarımlar:

## 1.1 Toplayıcılar

Lojik kapılarla half adder'ı gerçekleştirildikten sonra half adder kullanarak 1-bit full adder tasarlandı, ardından bu 1-bit lik full adder'lar kullanılarak 4-bit adder tasarlandı. Bu sayede gereksiz tasarım tekrarı yükünden kaçınılmış oldu.

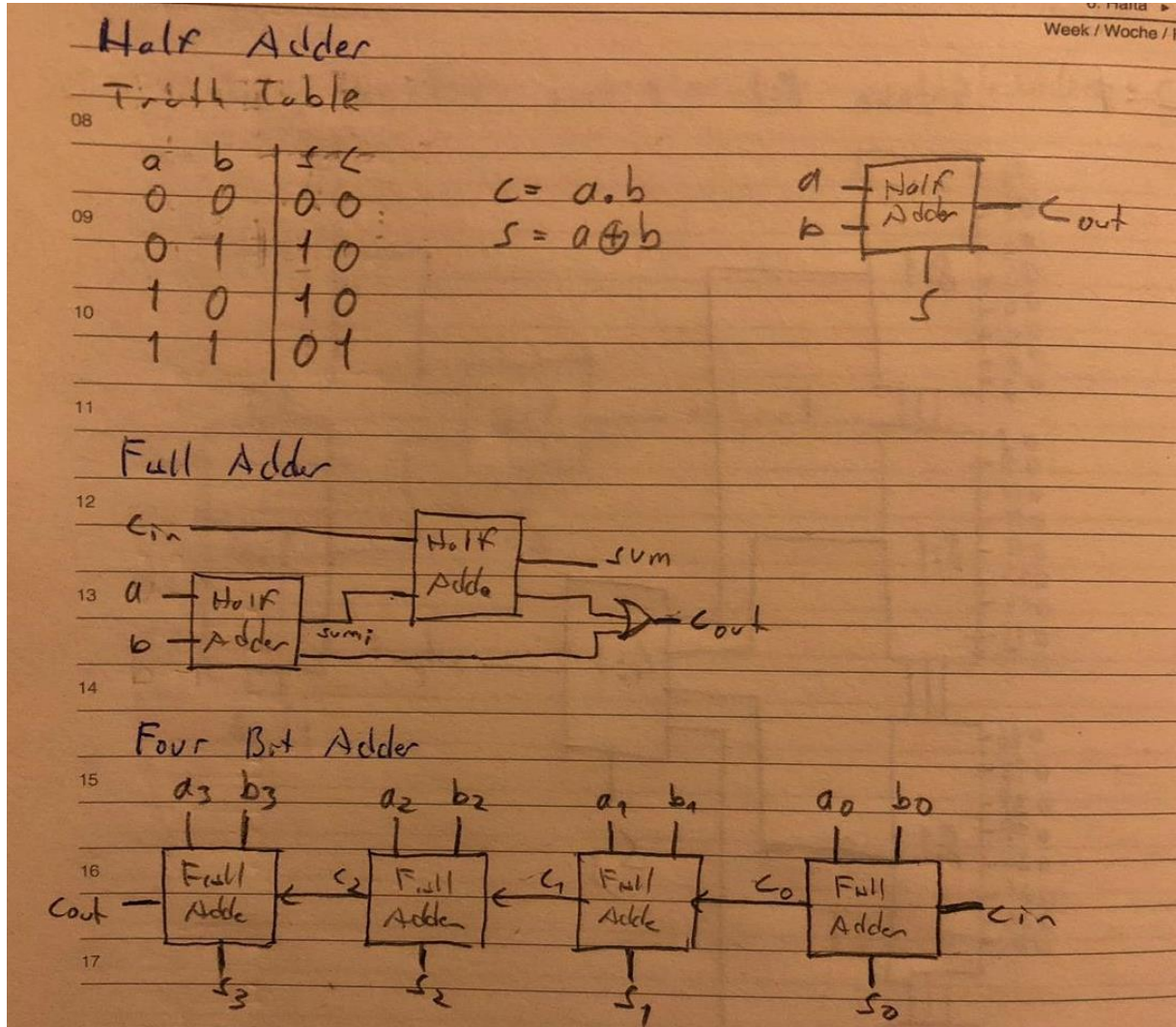


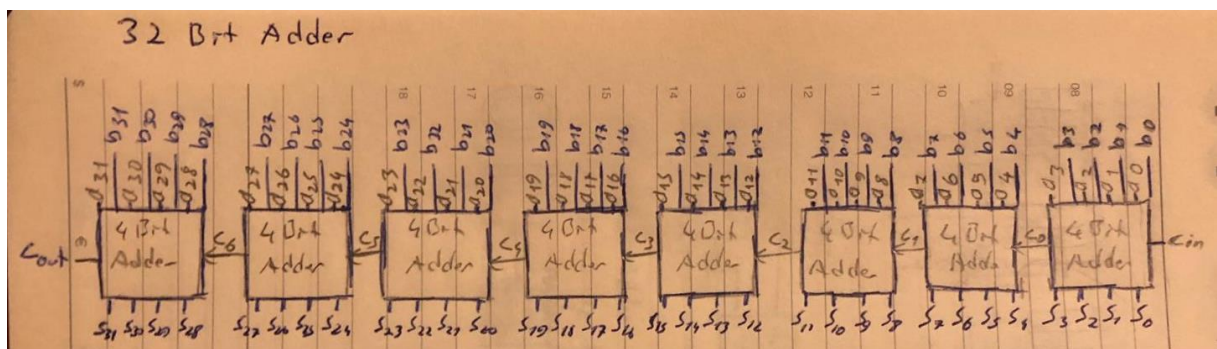Bu 4-bit'lik adder'lar kullanılarak 32-bit'lik bir adder tasarlandı. Bunun için 8 adet 4-bit adder kullanıldı. Çıkarma işlemi içinde adder kullanıldı.



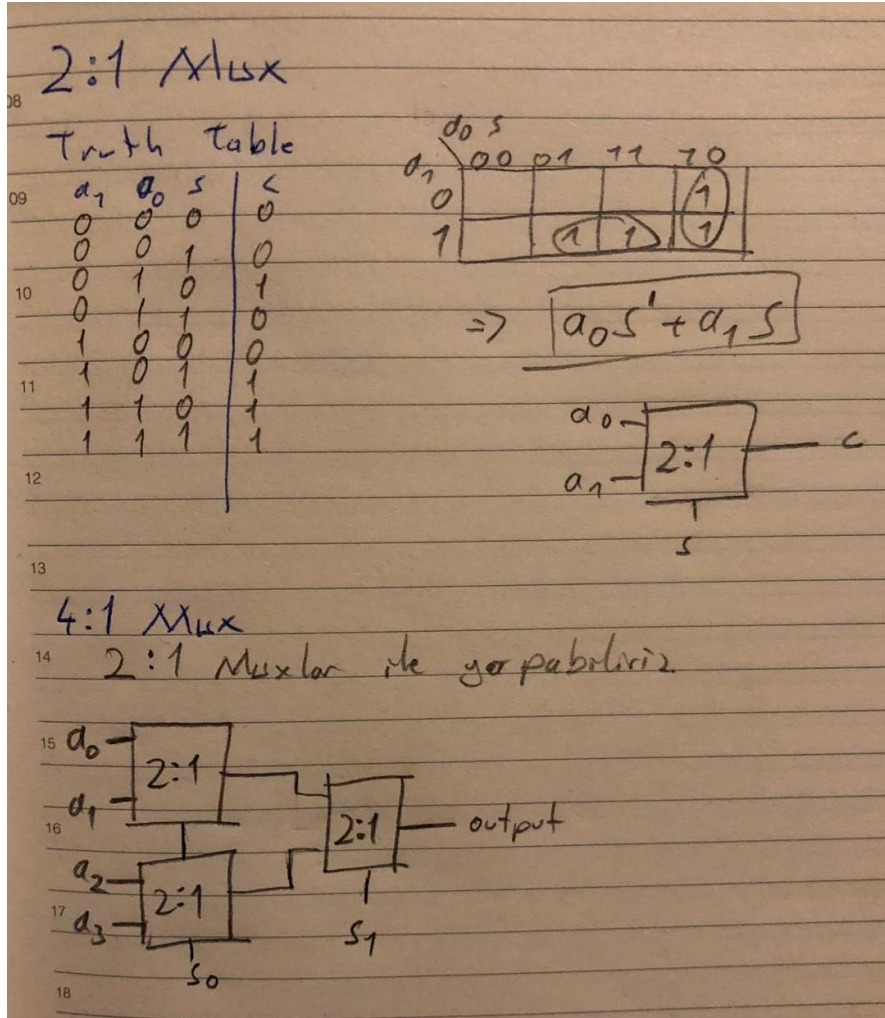
## 1.2 Seçiciler

Doğruluk tablosu kullanarak 2:1 mux 'u lojik kapılar ile tasarlandı. Ardından bu 2:1 mux'lar ile aşağıdaki görselde görüldü gibi 4:1 mux'u tasarlandı.




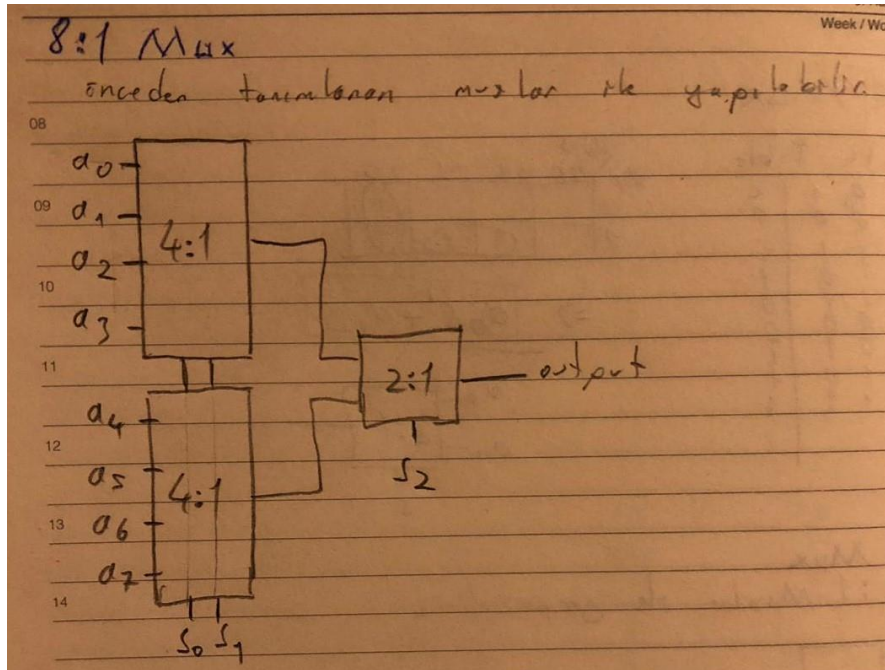4:1 ve 2:1 mux'ları aşağıdaki şekilde birleştirerek 8:1 mux tasarlandı.






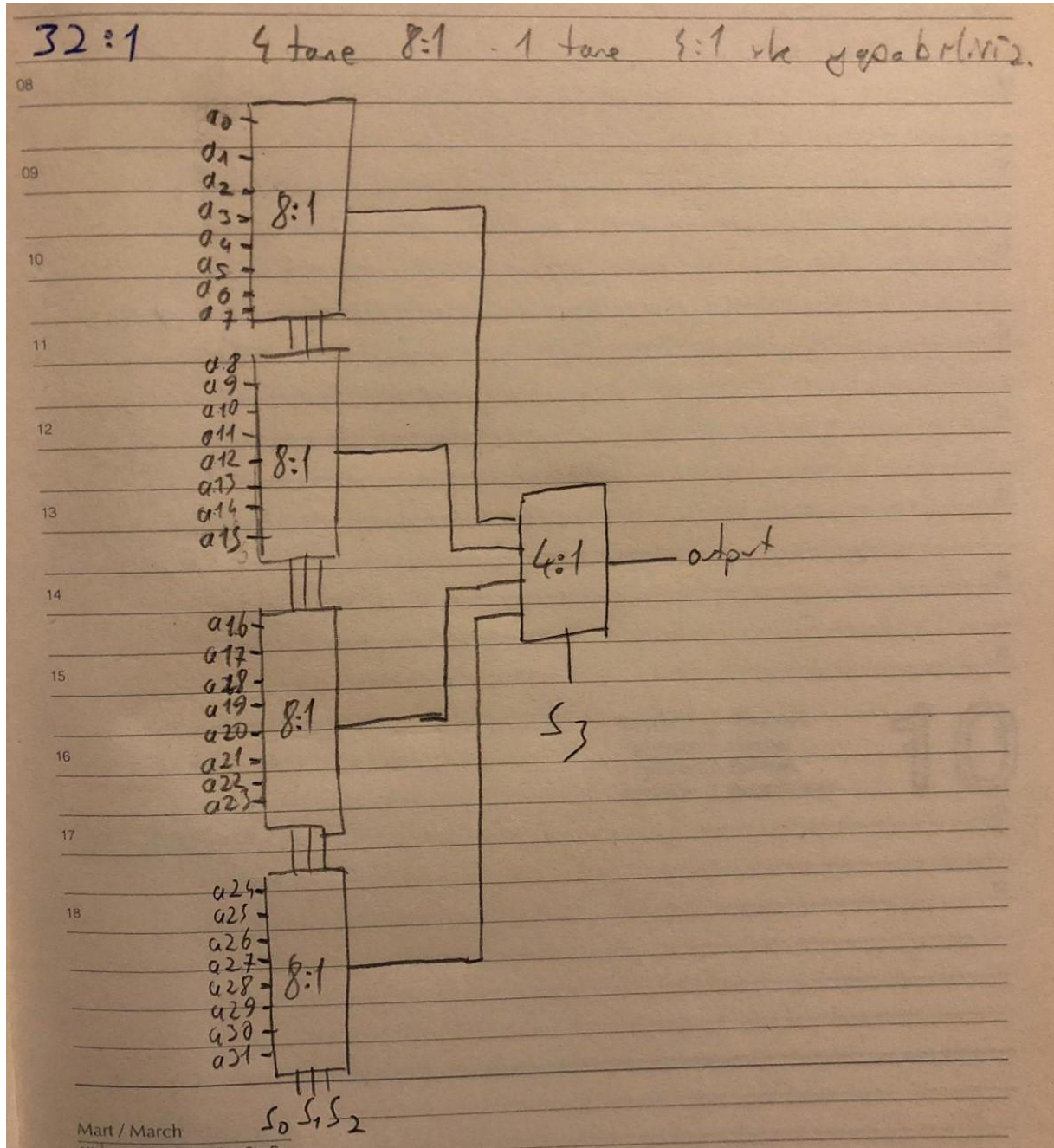8:1 ve 4:1 mux'lar kullanılarak aşağıdaki şekilde bir 32:1 mux tasarlandı. 8:1 mux'ların seçici bacaklarına aynı  $s_0, s_1, s_2$  değerleri verileceği bu şekilde gösterildi.


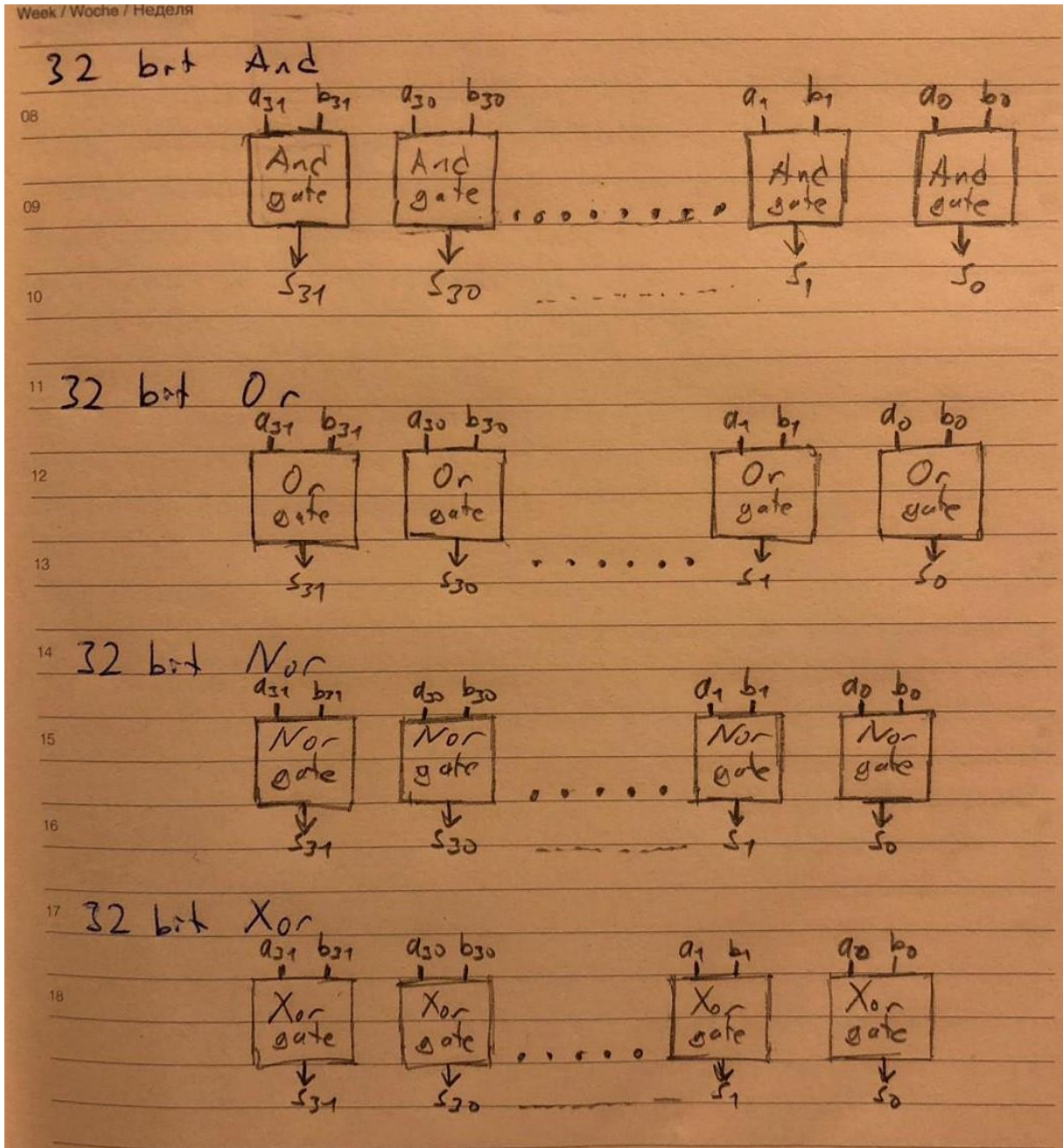
### 1.3 32-bit lojik kapılar


Burada tasarlanan bütün modüllerin mantığı aynı, 2 adet 32-bit'lik sayının bitlerini tek tek 1-bitlik lojik kapıları kullanarak işleme tabi tutup sonucu çıktı değişkeninin uygun indeksine yazmak.





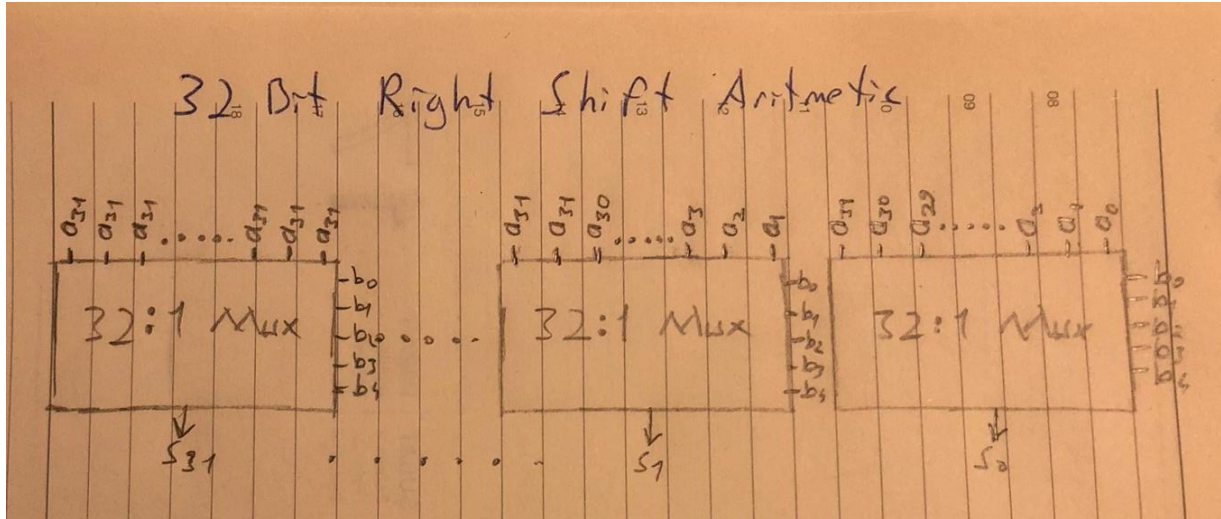
## 1.4 Shift operatörleri

Aritmetik sağa shift modülü parametre olarak aldığı 32-bit'lik 'a' binary sayısını diğer bir parametresi olan 'b' değeri kadar sağa shift eder. Bunu yaparken b'nin 0'dan farklı değeri için a değerinin shift edilmiş halinde boş kalan en değerli bitlerinin olduğu kısma shift etme adeti kadar 'a' nın en değerli bitinin ( $a_{31}$ ) değerini koyar. Eğer b'nin değeri 31'den büyükse shift işleminin sonucundaki değerin bütün bitleri '0' olacak şekilde ayarlandı.



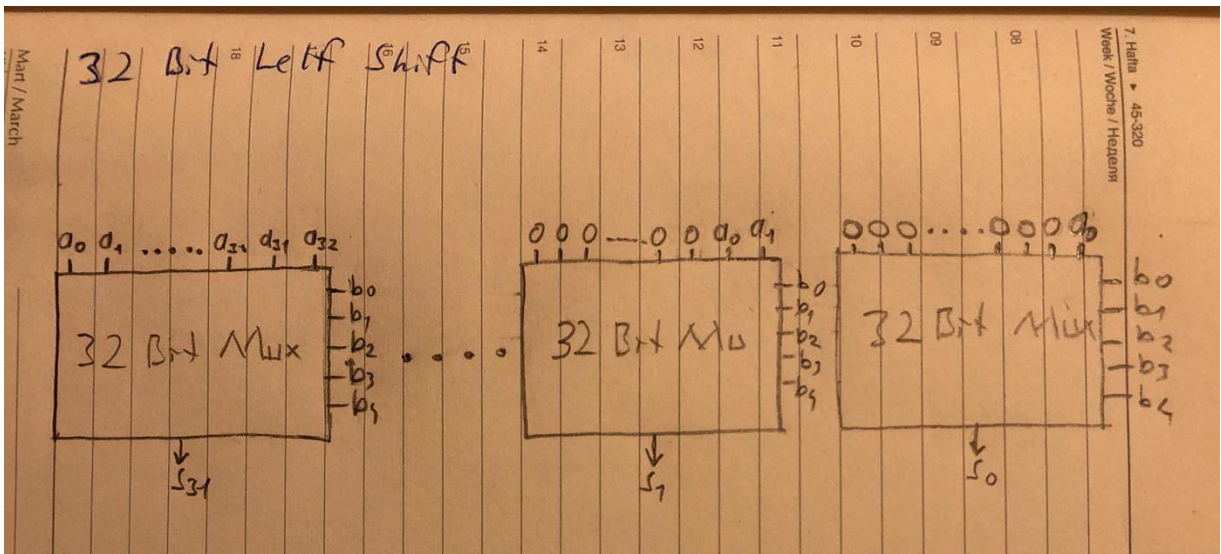32-Bit lojik left shift operatörü 32-bit'lik 'a' değerini 32-bit'lik 'b' değeri kadar sola shift eden modüldür. 'b' nin 0 dan farklı her değeri için 'a' nın en değerliksiz bitinden başlamak üzere boş kalan bitlere '0' değeri atanır. Eğer b'nin değeri 31'den büyükse shift işleminin sonucundaki değerin bütün bitleri '0' değeri olacak şekilde ayarlandı.



## 2.Modüller:

### 2.1 module half\_adder(sum, carry\_out, a, b);

Doğruluk tablosu ve karnaugh haritasını çıkardıktan sonra xor ve and kapıları kullanarak gerçekledik. Sum toplamın sonucu, carry\_out elde çıkışı, a ve b toplanacak 1bitlik sayılar.

### 2.2 module full\_adder(sum, carry\_out, a, b, carry\_in);

Lojik kapılar ile yaptığımız half-adder ve bir adet or lojik kapısı kullanarak gerçekledik. Sum toplamın sonucu, carry\_out elde çıkışı, carry\_in elde girişi, a ve b toplanacak 1bitlik sayılar.

### 2.3 module \_4bit\_adder (S,C,A,B,C0);

Tasarladığımız full adder 1-bit iki değeri toplayabildiği için 4 adet full-adder kullanarak 4-bit lik bir adder elde ettik. S toplamın sonucu, C elde çıkışı, C0 elde girişi, A ve B toplanacak 4bitlik sayılar.

### 2.4 module \_32bit\_Adder(sum,carry\_out,a,b,carry\_in);

Elimizdeki 4-bir'lik adder'lardan 8 tanesi ardışıl olarak kullanarak 32 bitlik bir adder elde ettik. Sum toplamın sonucu, carry\_out elde çıkışı, carry\_in elde girişi, a ve b toplanacak 32 bitlik değerler.

### 2.5 module \_32bit\_Sub(sum,carry\_out,a,b,carry\_in);

32-bit'lik adder'ın elde bit girişine 1 gönderip A-B senaryosu için B'nin bütün bitlerinin not'ını alarak  $A + (B') + 1$  üzerinden çıkarma işlemi yapabiliyoruz. Sum 32-bit çıkarmanın sonucu, carry\_out elde çıkışı, carry\_in elde girişi, a ve b çıkarılacak 32-bitlik değerler.

### 2.6 module \_2\_1\_mux(out,a,s);

Öncelikle doğruluk tablosu ve karnaugh haritasını çıkararak lojik kapılar kullanarak nasıl gerçekle-yebileceğimiz bulduk ve daha sonra bu "a.0s' + a1.s" ifadesini and, or ve not kapıları gerçekledik. 'out' seçim sonucu 1-bit, a 2-bitlik üzerinden seçim yapılacak değer ve s ise 1-bitlik seçim girişi.

### 2.7 module \_4\_1\_mux(out,a,s);

Bir alt seviyede kullanabileceğimiz bir 2:1 mux'umuz olduğu için lojik kapılar düzeyine inmeden 3 adet 2:1 mux ile 4:1 mux'u tasarladık. Tasarım detayına 1.2 başlığından erişilebilir. 'out' seçim sonucu 1bit, a 4-bitlik üzerinden seçim yapılacak değer ve s ise 2-bitlik seçim girişi.

### 2.8 module \_8\_1\_mux(out,a,s);

Elimizdeki 4:1 ve 2:1 mux'larda 2 adet 4:1 ve 1 adet 2:1 olandan kullanarak 8-bitlik bir veriyi seçebiliriz. Bunun tasarım 1.2 de mevcut. Modül parametreleri ise ; 'out' seçimin sonucu 1-bitlik değer, a 8-bitlik üzerinden seçim yapılacak değer ve s ise 3-bitlik seçim girişi.

### 2.9 module \_8\_1\_V2\_mux(out,a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,s);

Bu modülün diğer 8:1 muxtan tek farklı 8 adet'lik seçim elemanları bir dizi olarak değil ayrı ayrı alıyor olması , bu sayede farklı bit dizlerinin elemanları aynı mux'a gönderebiliyoruz. 'alu32' modülü içerisinde kullanımı görebilirsiniz . 'out' seçimin sonucu 1-bitlik değer,a'lar aralarından seçim yapılacak bitler ve s ise 3-bitlik seçim girişi.

2.10 module \_32\_bit\_mux(out,a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,  
a19, a20, a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,s);

Bu modülde \_8\_1\_V2\_mux ile aynı sebepten ötürü seçilecek değerleri bit bir alıyor. Arka planda 4 adet 8:1 ve 1 adet 4:1 mux üzerinden çalışıyor. Sistem tasarımı 1.2 başlığından görülebilir. 'out' seçimin sonuc biti a değerleri seçilecek değerler ve s ise 5-bitlik seçim girişi.

2.11 module \_32\_bit\_and(out,a,b);

İnput olarak alınan a ve b 32-bitlik değerlerinin aynı indeksteki bitlerinin tek tek and kapısına sokar ve sonuçları bit bit out değerinin aynı indeksine değer olarak koyar. => and a1(out[0],a[0],b[0])

2.12 module \_32\_bit\_or(out,a,b);

İnput olarak alınan a ve b 32-bitlik değerlerinin aynı indeksteki bitlerinin tek tek 'or' kapısına sokar ve sonuçları bit bit out değerinin aynı indeksine değer olarak koyar. => or a1(out[0],a[0],b[0])

2.13 module \_32\_bit\_nor(out,a,b);

İnput olarak alınan a ve b 32-bitlik değerlerinin aynı indeksteki bitlerinin tek tek nor kapısına sokar ve sonuçları bit bit out değerinin aynı indeksine değer olarak koyar. => nor a1(out[0],a[0],b[0])

2.14 module \_32\_bit\_xor(out,a,b);

İnput olarak alınan a ve b 32-bitlik değerlerinin aynı indeksteki bitlerinin tek tek xor kapısına sokar ve sonuçları bit bit out değerinin aynı indeksine değer olarak koyar. => xor a1(out[0],a[0],b[0])

2.15 module \_32\_bit\_shift\_left(out,a,b);

İnput olarak alınan a değerini diğer bir input olan b nin değeri kadar sola shift eden modül. 'out' a'nın b kadar shift edilmiş hali. Shift etme işlemini 32:1 mux lardan 32 adet kullanarak yapıyorum. 'b' nin değerinin 31 den büyük olduğu her durumda 'out' değerinin bütün bitleri 0 olacaktır. Çünkü değerler 32 bitlik bloklar halinde.Örneğin 'out[0]' değerini seçecek mux sadece b'nin 0 a eşit olduğu durumda a[0] değerine eşit olacaktır , bunu haricindeki her durumda 0 olacaktır. Bu kademe kademe out[31] e kadar gidecektir. Detaylar \_32\_bit\_shift\_left.v dosyası incelenerek daha rahat anlaşılabilir.

2.16 module \_32\_bit\_shift\_right(out,a,b);

Bu shift modülü 32-bitlik a'yı 32-bitlik b'nin değeri kadar sağa aritmetik shift yapar. Aritmetik shift'in farklı boş kalan bitlere en değerlikli bit olan a[31]'in değerinin konulmasıdır. 'b' değerinin 31 den büyük olduğu her durumda out'un bütün bitleri '0' değeri olacak şekilde ayarlandı. Detaylar \_32\_bit\_shift\_right.v dosyası incelenerek daha rahat anlaşılabilir.


2.17 module alu32(result,Zero,a,b,opCode);

Bu projedeki ana modül alu32. Yazılan tüm modüllerin amacı buradaki işlemleri gerçekleştirebilmek. Burada input olarak gelen a ve b değerleri tanımlı 8 işlemin hepsine gönderili ve temp resultlar elde edilir. Gelen operasyon koduna göre elde edilen bu result değerlerinin istenilen değer mux'lar yardımı ile seçilerek output olarak verilir. Zero 1bitlik bir output eğer resultın bütün bitleri 0 sa Zero değeri 1 oluyor. 'result' 32-bit işlem sonucu , a ve b 32-bit üzerlerinde işlemlerin gerçekleştirileceği değerler. 'opCode' yapılacak işlemi belirleyen operasyon kodu.


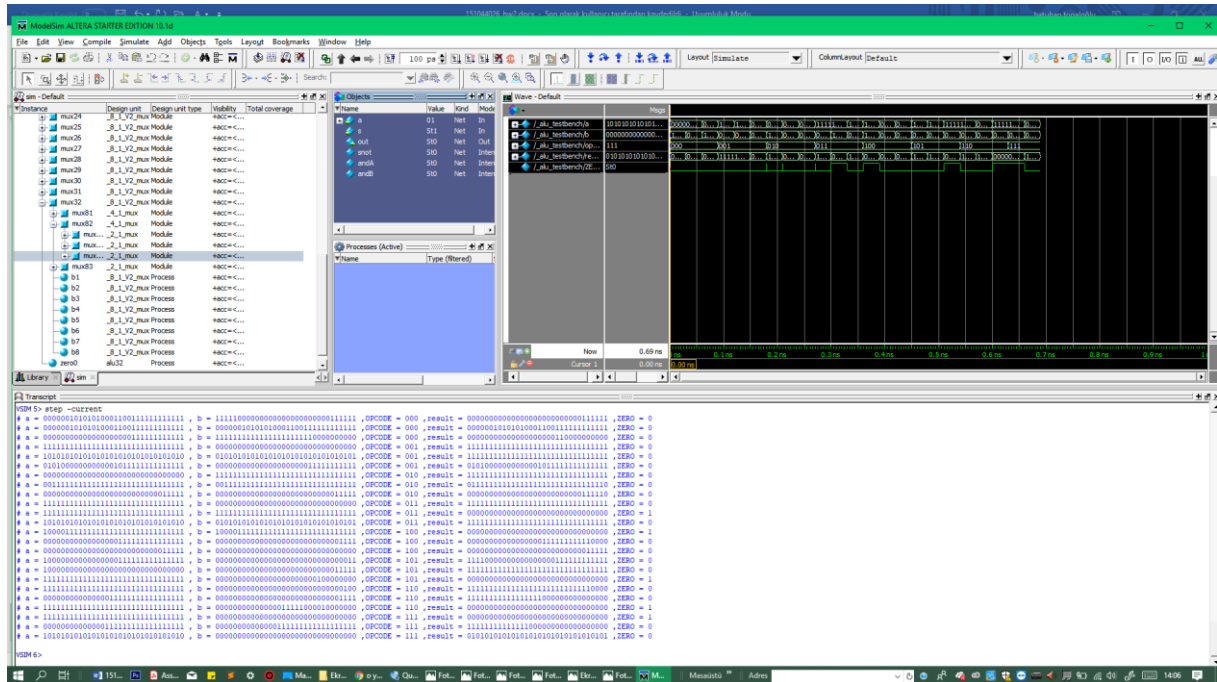
### 3.Modelsim Simülasyon Sonuçları:

24 farklı test case'ini '\_alu\_testbench' modülünü kullanarak testler gerçekleştirildi. Tanımlar müdüller eksiksiz olarak çalışmakta. Çıktının bütün bitlerinin 0 olması durumunda ZERO biti 1 olmaktadır. (Modelsim de testlerin gerçekleşme süresi çok uzun sürmektedir, sebebi hakkında bir fikrim bulunmamakta.)



Büyütürsek :

```
VSM5> step -current
# a = 00000010101010001100111111111111 , b = 111110000000000000000000011111 , OPCODE = 000 , result = 0000000000000000000000000000000011111 , ZERO = 0
# a = 00000010101010001100111111111111 , b = 00000010101010001100111111111111 , OPCODE = 000 , result = 00000010101010001100111111111111 , ZERO = 0
# a = 000000000000000000000000011111111111 , b = 111111111111111111111111100000000000 , OPCODE = 000 , result = 000000000000000000000001100000000000 , ZERO = 0
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 00000000000000000000000000000000 , OPCODE = 001 , result = 11111111111111111111111111111111 , ZERO = 0
# a = 10101010101010101010101010101010 , b = 01010101010101010101010101010101 , OPCODE = 001 , result = 11111111111111111111111111111111 , ZERO = 0
# a = 01010000000000000101111111111111 , b = 0000000000000000000000011111111111 , OPCODE = 001 , result = 01010000000000000101111111111111 , ZERO = 0
# a = 00000000000000000000000000000000 , b = 11111111111111111111111111111111 , OPCODE = 010 , result = 11111111111111111111111111111111 , ZERO = 0
# a = 00111111111111111111111111111111 , b = 00111111111111111111111111111111 , OPCODE = 010 , result = 01111111111111111111111111111110 , ZERO = 0
# a = 0000000000000000000000000000011111 , b = 0000000000000000000000000000011111 , OPCODE = 010 , result = 0000000000000000000000000000011110 , ZERO = 0
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 00000000000000000000000000000000 , OPCODE = 011 , result = 11111111111111111111111111111111 , ZERO = 0
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 11111111111111111111111111111111 , OPCODE = 011 , result = 00000000000000000000000000000000 , ZERO = 1
# a = 10101010101010101010101010101010 , b = 01010101010101010101010101010101 , OPCODE = 011 , result = 11111111111111111111111111111111 , ZERO = 0
# a = 10000111111111111111111111111111 , b = 10000111111111111111111111111111 , OPCODE = 100 , result = 00000000000000000000000000000000 , ZERO = 1
# a = 0000000000000000000111111111111111 , b = 0000000000000000000000000000011111 , OPCODE = 100 , result = 00000000000000000001111111111000 , ZERO = 0
# a = 0000000000000000000000000000011111 , b = 00000000000000000000000000000000 , OPCODE = 100 , result = 0000000000000000000000000000011111 , ZERO = 0
# a = 10000000000000000111111111111111 , b = 0000000000000000000000000000000111 , OPCODE = 101 , result = 11100000000000000001111111111111 , ZERO = 0
# a = 10000000000000000000000000000000 , b = 000000000000000000000000000000011111 , OPCODE = 101 , result = 11111111111111111111111111111111 , ZERO = 0
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 0000000000000000000000000100000000 , OPCODE = 101 , result = 0000000000000000000000000000000000 , ZERO = 1
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 00000000000000000000000000000000100 , OPCODE = 110 , result = 111111111111111111111111111000 , ZERO = 0
# a = 00000000000000011111111111111111 , b = 000000000000000000000000000001111 , OPCODE = 110 , result = 11111111111111111110000000000000 , ZERO = 0
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 00000000000000011111100010000000 , OPCODE = 110 , result = 00000000000000000000000000000000 , ZERO = 1
# a = 11111111111111111111111111111111 , b = 0000000000000000000000000000000000 , OPCODE = 111 , result = 00000000000000000000000000000000 , ZERO = 1
# a = 00000000000000011111111111111111 , b = 00000000000000011111111111111111 , OPCODE = 111 , result = 11111111111111111000000000000000 , ZERO = 0
# a = 10101010101010101010101010101010 , b = 00000000000000000000000000000000 , OPCODE = 111 , result = 01010101010101010101010101010101 , ZERO = 0
```